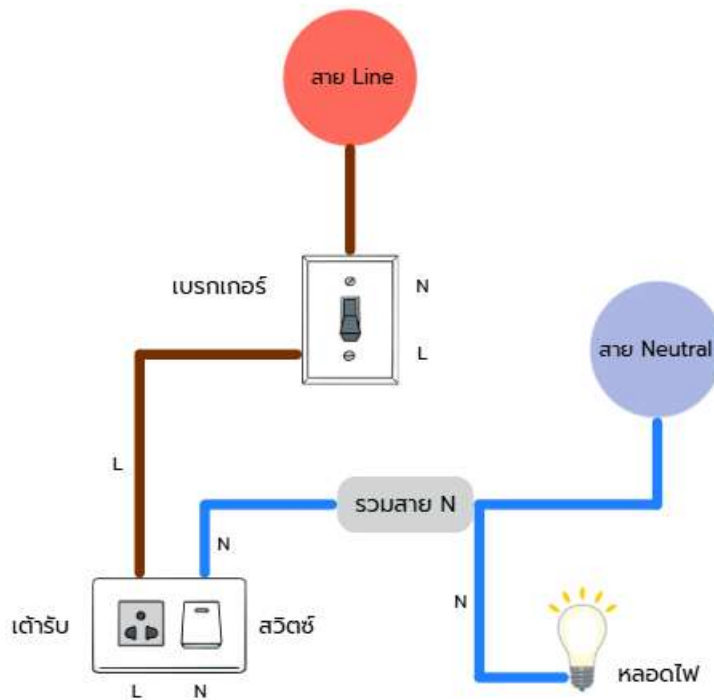


การต่อวงจรไฟฟ้า



หลักการต่อสาย:

1.สาย Line (L) สีน้ำตาล

- สายเมน L จากแหล่งจ่ายไฟ จะเข้าสู่ขั้ว เข้า (In) ของ เบรกเกอร์
- สาย L ออก จากขั้วออก (Out) ของเบรกเกอร์ จะถูกแยกเป็น 2 เส้น
- เส้นที่ 1: ต่อเข้าที่ขั้ว Line (L) ของ เต้ารับ (Socket Outlet)
- เส้นที่ 2: ต่อเข้าที่ขั้ว Line เข้า (L In) ของ สวิตช์ (Switch)

2.สาย Neutral (N) สีน้ำเงิน

- สายเมน N จากแหล่งจ่ายไฟ จะถูกแยกเป็น 2 เส้น
- เส้นที่ 1: ต่อเข้าที่ขั้ว Neutral (N) ของ เต้ารับ (Socket Outlet)
- เส้นที่ 2: ต่อเข้าที่ขั้ว Neutral (N) ของ หลอดไฟ (Light Bulb) โดยตรง

3.สายควบคุม (Switched L) สีนํ้าตาล

- สาย L ออก จากขั้ว Line ออก (L Out) ของ สวิตช์ จะถูกนำไปต่อเข้ากับขั้ว Line (L) ของ หลอดไฟ